# 1℃ 总线 8 位远程 1/0 扩展口芯片 PCF8574 的原理与应用


## 一、概述

PCF8574 是 PHILIPS 公司推出的一款带  $I^{\circ}C$  总线,具有 CMOS 电路。可使大多数 MCU 实现远程 I/O 口扩展。该器件包含一个 8 位准双向口和一个  $I^{\circ}C$  总线接口。PCF8574 电流消耗很低,且口输出锁存具有大电流驱动能力,可直接驱动 LED。它还带有一条中断接线(INT)可与 MCU 的中断逻辑相连。通过 INT 发送中断信号,远端 I/O 口不必经过  $I^{\circ}C$  总线通信就可通知 MCU 是否有数据从端口输入。这意味着 PCF8574 可以作为一个单被控器。下面将主要的性能指标作一综合:

- 1. 操作电压 2.5~6.0V;
- 2. 低备用电流 (≤10 μ A);
- 3. I<sup>2</sup>C 并行口扩展电路;
- 4. 开漏中断输出;
- 5. I2C 总线 实现 8 位远程 I/O 口;
- 6. 与大多数 MCU 兼容;
- 7. 口输出锁存,具有大电流驱动能力,可直接驱动 LED;
- 8. 通过3个硬件地址引脚可寻址8个器件(PCF8574A可多达16个);
- 9. DIP16, SO16 或 SSOP20 形式封装.


### 二、PCF8574 的基本组成

	管脚	+#: <del>*</del>
标号	S016	描述
A0	1	地址输入0
A1	2	地址输入1
A2	3	地址输入2
P0	4	准双向 I/O 口 0
P1	5	准双向 I/O 口 1
P2	6	准双向 I/O 口 2
P3	7	准双向 I/O 口 3
$V_{SS}$	8	地
P4	9	准双向 I/O 口 4
P5	10	准双向 I/O 口 5
P6	11	准双向 I/O 口 6
P7	12	准双向 I/O 口 7
ĪNT	13	中断输出(低电平有效)
SCL	14	串行时钟线
SDA	15	串行数据线
$V_{DD}$	16	电源

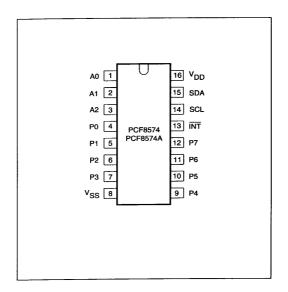
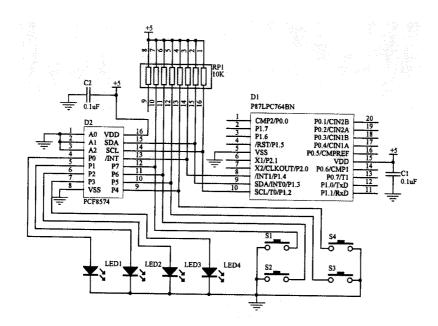
## 二、PCF8574 与微控制器的接口软件及功能应用举例

接 I<sup>2</sup>C 总线规约,PCF8574 的器件地址为 40h,PCF8574A 的器件地址为 70h,当然,由于硬件地址引脚 AO-A2 可寻址 8 个器件,所以器件地址并不唯一,例如:AO 接 GND,A1 接 VCC,A2 接 VCC,则 PCF8574 的器件地址为 4Ch. 下面首先给出基本的应用原理图(以 4 个按键输入和 4 个 LED 为例),然后说明各种功能的应用。



PCF8574应用电路原理图(P87LPC764采用内部振荡,内部复位电路)

#### 1. 作为准双向口输出

作为准双向口扩展功能使用时,无需任何控制寄存器来进行输入或输出设定,参照上面的原理图,举例说明作为输出控制 LED 的设定,欲使 LED1,LED3 亮,LED2,LED4 灭,软件模块如下: Output\_Control:

MOV SlvAdr, #40h

; 取 PCF8574 的器件地址

MOV ByteCnt, #1 ; 传送字节个数为 1

MOV XmtDat, #0F5h ; 传送的字节内容为#0F5h

; 并口 PO-P7 的输出值为'11110101'

ACALL SendData ; 调用数据发送模块

RET ; 返回调用处

#### 2. 作为准双向口输入

作为准双向口扩展功能使用时,无需任何控制寄存器来进行输入或输出设定,参照上面的原理图,举例 说明作为按键输入的设定,首先请用户特别注意: PCF8574 的/INT 输出在上电复位或进行了输出操作之 后一直保持低电平,因此,用户在进行输入操作之前如果想等待/INT 中断再处理的话,必须进行输入检测之前的预操作,之后可采取查询或中断方式来判断/INT 输出。

Input Check:

MOV SlvAdr, #40h ; 取 PCF8574 的器件地址

MOV ByteCnt, #1 ; 传送字节个数为 1 ACALL RcvData ; 调用数据接收模块

;接收预处理完毕

JB P1. 4, \$ ; PCF8574 无数据输出则在此等待

MOV ByteCnt,#1 ;接收字节个数为 1 ACALL RcvData ;调用数据接收模块

RET ; 返回调用处

以上程序调用了  $I^{\circ}$ C 总线的基本数据发送(SendData)和接收(RcvData)模块,这些模块的源程序清单以及 MCU 的内部 RAM 定义在附录中给出。